

1) LNA Design Common Source:

Let $f_T = 12 \text{ GHz}$

$$f_T = \frac{50}{W_T L_S} \Rightarrow L_S = 650 \text{ pF}$$

for $W = 2 \mu\text{m}$ & $V_S = 0.5 \text{ V}$

$$\Rightarrow I_D = 217 \mu\text{A}, g_m = 1.6 \text{ mS}$$

designing for $I_D = 6.9 \text{ mA}$

we require $W = 64 \mu\text{m}$

scaling factor = 32

$$g_m = 57.6 \text{ mS}$$

$$C_{GS} = 700 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow L_{GS} = \frac{1}{\omega_0^2 K_{GS}} = 8.8 \text{ nH} \approx 9 \text{ nH}$$


$$Q_{in} = \frac{\omega_0 (C_{GS} + L_S)}{R_S + W_T L_S} = 1.042$$

Choosing gain = 50

$$R_D = \frac{50}{Q_{in} g_m} = \frac{50}{1.042 \times 60 \text{ mS}} = 833 \Omega$$

$$L_D = 2 \text{ nH}$$
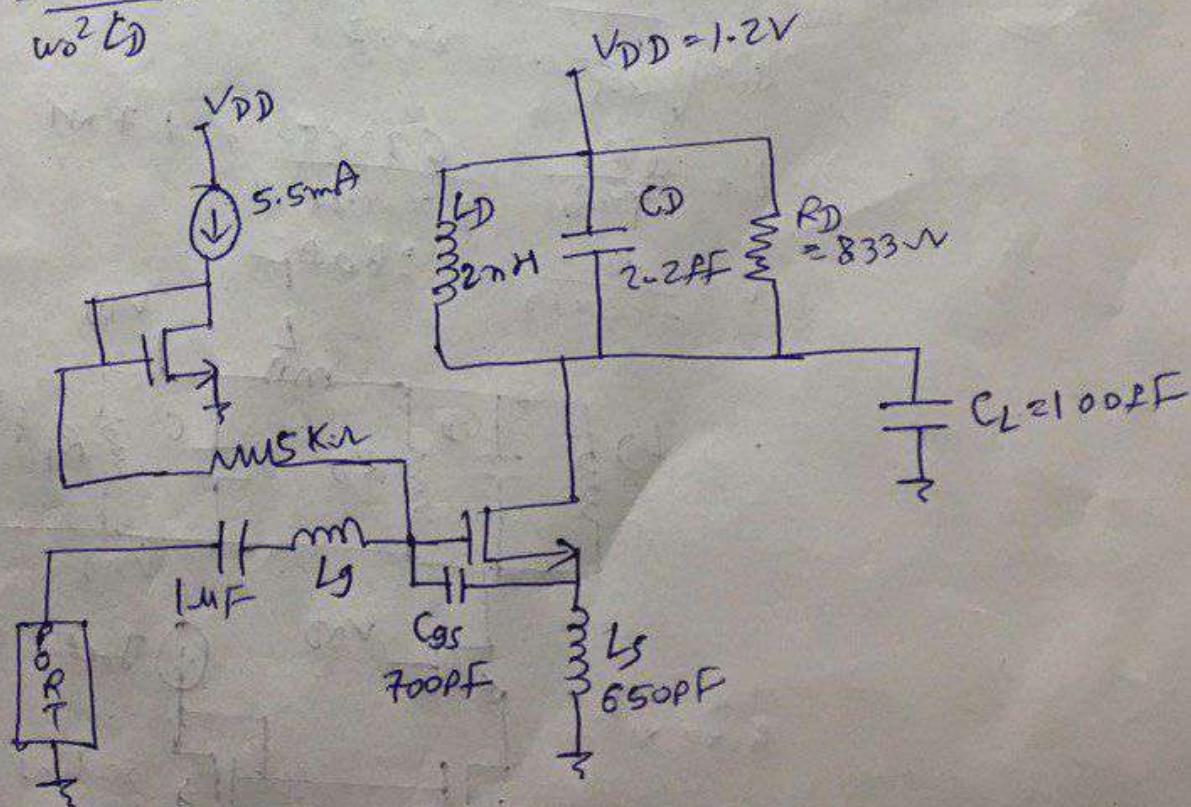
$$C_D = \frac{1}{\omega_0^2 L_D} = 2.2 \text{ pF}$$



2) LNA Design Common Gate: (CON Pkts)

$$V_g = 0.5V \Rightarrow I_D = 217 \mu A$$

$$= 19 \text{ m} = 1.8 \text{ mS}$$

Scaling it by 12 factor

$$I_D = 2.6 \text{ mA} \text{ at } 9 \text{ mA} = 21.6 \text{ mA}$$

Let gain ΔZ_{20}

For CG Gas $A_v = \frac{R_D}{2R_S}$

$$c) \lambda_0 \approx \frac{R_H}{2 \times 50}$$

2) ~~RB-22K~~

$$\Rightarrow R_D = 2k\Omega$$

$L_A \quad L_D \approx 2\pi H$

$C_D = \frac{1}{\omega_0^2 L_D}$ (so L_D & C_D will resonate each other at $f_0 = 1.8 \text{ GHz}$)

$$\Rightarrow C_D = 4 \mu F$$

Formatching N/W

$R_L = 2\text{ k}\Omega$ $R_1 = 50\text{ k}\Omega$

$$Q = \sqrt{\frac{R_L}{R_S}} = 6.32$$

$$L = \frac{Q R_s}{\pi f R_0} = \frac{6.32 \times 50}{2 \pi \times 1.8 \times 10^9} = 1.7 \text{ nH}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \times R_1} = 280 \text{ fF}$$

